

Relatório: Análise dos Códigos VHDL

Parte I - Detecção de Sequências em uma FSM

Este código implementa uma **Máquina de Estados Finitos (FSM)** que reconhece sequências de quatro "1"s ou quatro "0"s consecutivos na entrada W. A saída Z é ativada (1) após a quarta ocorrência consecutiva. O projeto é baseado em uma codificação *one-hot* para os estados, conforme descrito no **Tabela 1 do PDF**.

Funcionamento

1. Definição dos Estados:

- Cada estado é representado por um único bit ativo (ex.: "000000001" para o estado A).
- A transição entre estados ocorre com base na entrada W.
- Quando W é "1" ou "0" por quatro pulsos consecutivos de clock, a FSM ativa Z.

2. Reset Síncrono:

- A FSM é reiniciada ao estado A com Reset ativo (SW0 = 0).
- Um estado "modificado" é usado no reset para assegurar que todas as saídas de flip-flop sejam "0".

3. Implementação de Estados:

- O código utiliza 9 flip-flops D instanciados diretamente para representar cada estado.

As condições de transição são especificadas utilizando *case statements*, como no exemplo abaixo:

```
case saida is
  when "000000001" => estado <= "000000010"; -- Transição de A para B
  ...
end case;
```

○

4. Saída Z:

- A saída Z é ativada somente em estados específicos (ex.: "000010001" ou "100000001").

Pontos Importantes do Código

- **Sinal ze:** Controla diretamente a saída Z.

Flip-Flops D Instanciados:

Cada estado é atualizado utilizando flip-flops D conectados ao clock principal.

```
ff1: entity work.d_flip_flop
port map (
  D => estado(0),
  Clk => Clk,
  Q => saida(0),
  nQ => open
);
```

- **Simplicidade com One-Hot:**

O uso de codificação one-hot reduz a complexidade das expressões lógicas.

VHDL:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY aula8part1 IS
port(
  Clk, Reset, W : in std_logic;
  Z : out std_logic;
  ff : out std_logic_vector(8 downto 0)
);
END aula8part1;
ARCHITECTURE Behavioral OF aula8part1 IS
COMPONENT d_flip_flop IS
port(
  D, Clk : in std_logic;
  Q, nQ : out std_logic
);
END COMPONENT;
signal estado : std_logic_vector(8 downto 0);

begin

process(Clk) is
begin
if rising_edge(Clk) then
if (Reset = '0') then
estado <= "000000001";
z <= '0';
else
if (W = '1') then
case estado is
when "000000001" => estado <= "000100000"; -- A
when "000000010" => estado <= "000100000"; -- B
when "000000100" => estado <= "000100000"; -- C
when "000001000" => estado <= "000100000"; -- D
when "000010000" => estado <= "000100000"; -- E
when "000100000" => estado <= "001000000"; -- F
when "001000000" => estado <= "010000000"; -- G
when "010000000" => estado <= "100000000"; -- H
when others => estado <= "100000000"; -- I
end case;

```

```
elsif (W = '0') then
case estado is
when "000000001" => estado <= "000000010"; -- A
when "000000010" => estado <= "000000100"; -- B
when "000000100" => estado <= "000001000"; -- C
when "000001000" => estado <= "000010000"; -- D
when "000010000" => estado <= "000010000"; -- E
when "000100000" => estado <= "000000010"; -- F
when "001000000" => estado <= "000000010"; -- G
when "010000000" => estado <= "000000010"; -- H
when others => estado <= "000000010"; -- I
end case;
end if;
end if;
if (estado = "000010000" OR estado = "100000000") then
z <= '1';
else
z <= '0';
end if;
end process;

ff <= estado;

END Behavioral;
```

Este código implementa um **codificador Morse** para as primeiras oito letras do alfabeto. A entrada (Num) determina a letra a ser codificada, e a saída (led) emite o padrão Morse correspondente através de pulsos curtos (pontos) e longos (traços).

Funcionamento

1. Tabela Morse:

- Cada letra é representada por um vetor de 4 bits. Por exemplo, "01--" representa a letra "A".
- Um vetor auxiliar tamanhos especifica o comprimento dos padrões de cada letra.

2. Estados da FSM:

- **Estado "00"**: Desativado, aguardando ativação (Enable = '1').
- **Estado "01"**: Intervalo entre bits do código.
- **Estado "10"**: Representa um ponto (0,5 segundos).
- **Estado "11"**: Representa um traço (1,5 segundos).

3. Controle de Tempo:

- Um contador de 26 bits (Tempo1) gerencia os pulsos para pontos e traços.
- A transição de estados ocorre com base no valor do contador e na posição atual (índice) no padrão Morse.

Pontos Importantes do Código

Constantes alfabeto e tamanhos:

Representam os padrões Morse e seus comprimentos:

```
constant alfabeto : array_morse := (  
  0 => "01--", -- A  
  1 => "1000", -- B  
  ...  
);  
constant tamanhos : array_int := (  
  0 => 2, -- A  
  1 => 4, -- B  
  ...  
);
```

-
- **Gerenciamento de Estados:**
As transições entre estados são controladas pela FSM, garantindo o envio correto dos pulsos Morse.
- **Reset Assíncrono:**
O botão KEY0 redefine os sinais aceso, índice e estado para seus valores iniciais.

VHDL:

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
5
6 ENTITY aula8part4 is
7     port(
8         Num          : in std_logic_vector(2 downto 0);
9         Enable, Reset, Clk : in std_logic;
10        led          : out std_logic
11    );
12 END aula8part4;
13 ARCHITECTURE main of aula8part4 is
14
15     signal Tempo1 : std_logic_vector(26 downto 0);
16     signal aceso : std_logic := '0';
17     signal indice : INTEGER := 0;
18     signal numero : INTEGER;
19
20     signal asyn_reset : std_logic;
21     signal estado : std_logic_vector(0 to 1) := "00";
22
23     type array_morse is array (0 to 7) of std_logic_vector(0 to 3);
24     type array_int is array (0 to 7) of integer;
25     constant alfabeto : array_morse := (
26         0 => "01--",
27         1 => "1000",
28         2 => "1010",
29         3 => "100-",
30         4 => "0---",
31         5 => "0010",
32         6 => "110-",
33         7 => "0000"
34     );
35     constant tamanhos : array_int := (
36         0 => 2,
37         1 => 4,
38         2 => 4,
39         3 => 3,
40         4 => 1,
41         5 => 4,
42         6 => 3,
43         7 => 4
44     );
45 begin
46     -- 00 = desativado
47     -- 01 = intervalo entre bits
48     -- 10 = ponto
49     -- 11 = traço
```

```

50 process (Clk) is
51 begin
52   if(rising_edge(Clk)) then
53     if (estado = "00") then
54       if(Enable = '0') then
55         numero <= to_integer(unsigned(Num));
56         indice <= 0;
57         Tempo1 <= (others => '0');
58         estado <= "01";
59       end if;
60
61     elsif (estado = "01") then
62       if(to_integer(unsigned(Tempo1)) < 25000000 ) then
63         Tempo1 <= std_logic_vector(unsigned(Tempo1) + 1);
64       else
65         aceso <= '1';
66         indice <= (indice + 1);
67         estado <= '1' & alfabeto(numero)(indice);
68         Tempo1 <= (others => '0');
69       end if;
70
71     elsif (estado = "10") then
72       if(to_integer(unsigned(Tempo1)) < 25000000 ) then
73         Tempo1 <= std_logic_vector(unsigned(Tempo1) + 1);
74       else
75         if(indice = tamanhos(numero)) then
76           estado <= "00";
77         else
78           estado <= "01";
79         end if;
80         aceso <= '0';
81         Tempo1 <= (others => '0');
82       end if;
83
84     else
85       if(to_integer(unsigned(Tempo1)) < 75000000 ) then
86         Tempo1 <= std_logic_vector(unsigned(Tempo1) + 1);
87       else
88         if(indice = tamanhos(numero)) then
89           estado <= "00";
90         else
91           estado <= "01";
92         end if;
93         aceso <= '0';
94         Tempo1 <= (others => '0');
95       end if;
96     end if;
97
98     if(asyn_reset = '0') then
99       aceso <= '0';
100      indice <= 0;
101      estado <= "00";
102    end if;
103  end if;

```

Conclusão

Ambos os códigos demonstram aplicações distintas de FSMs:

- **Parte I:** Foco em lógica digital para detecção de padrões binários.
- **Parte IV:** Codificação Morse, usando FSMs e lógica sequencial para uma aplicação prática e interativa.